

實驗單元(十二)—計時器電路

◎實驗單元摘要

實驗單元介紹如何來製作一個計時器，實驗內容主要是設計時序電路及顯示電路，完成後就是一個時鐘電路。

這電路難易度適中，製作一個實用的產品，讓大家能與實際生活上使用的物品相結合，以提高大家的學習樂趣。

◎實驗學習目標

- 1.了解各種不同進位計數器的設計方法。
- 2.了解如何製作出掃描顯示器電路。

◎實驗單元目錄

- 一、實驗儀器設備(P.02)
- 二、實驗預報(P.02)
- 三、實驗電路規格(P.02)
- 四、實驗電路說明(P.02)
- 五、實驗步驟(P.35)
- 六、實驗問題與討論(P.36)
- 七、撰寫實驗結論與心得(P.36)
- 八、實驗綜合評論(P.37)
- 九、附上實驗進度紀錄(照片檔)及麵包板電路組裝圖檔(照片檔) (P.37)
- 十、附上 FPGA 實驗儀器測試結果照片檔(P.37)

◎實驗內容

一、實驗儀器設備

表(一)：實驗儀器設備

項次	儀器名稱	數量
1	個人電腦	1 部
2	數位邏輯設計實驗器	1 部

二、實驗預習

- 1.請預習如何使用 T-FF 元件來設計及模擬出一個除以 10 倍頻的除頻電路，輸入頻率為 1KHz，輸出要求 duty cycle=50%。
- 2.請預習各種頻率產生器的原理。
- 3.請預習七段顯示器的顯示掃描原理。
- 4.請預習何謂按鍵彈跳現象及如何去除此一現象呢？

三、實驗電路規格

製作計時器應有下列的規格：

- 1.具備 START/STOP 輸入按鍵，能控制計時器的開始與停止。
- 2.具備 CLR 按鍵，此按鍵用來清除計數值。
- 3.此計時器的格式如下：12 小時制。


X. XX.XX. X.
 小時 分 秒 時分秒

四、實驗電路說明[1][2]

為了實現這個計時電路，我們需要十分秒(也就是 10Hz)時脈產生電路、10 進位計數電路、60 進位計數電路、12 進位計數電路以及掃描顯示電路，以上各電路需要個別設計完成，然後整合成計時電路。

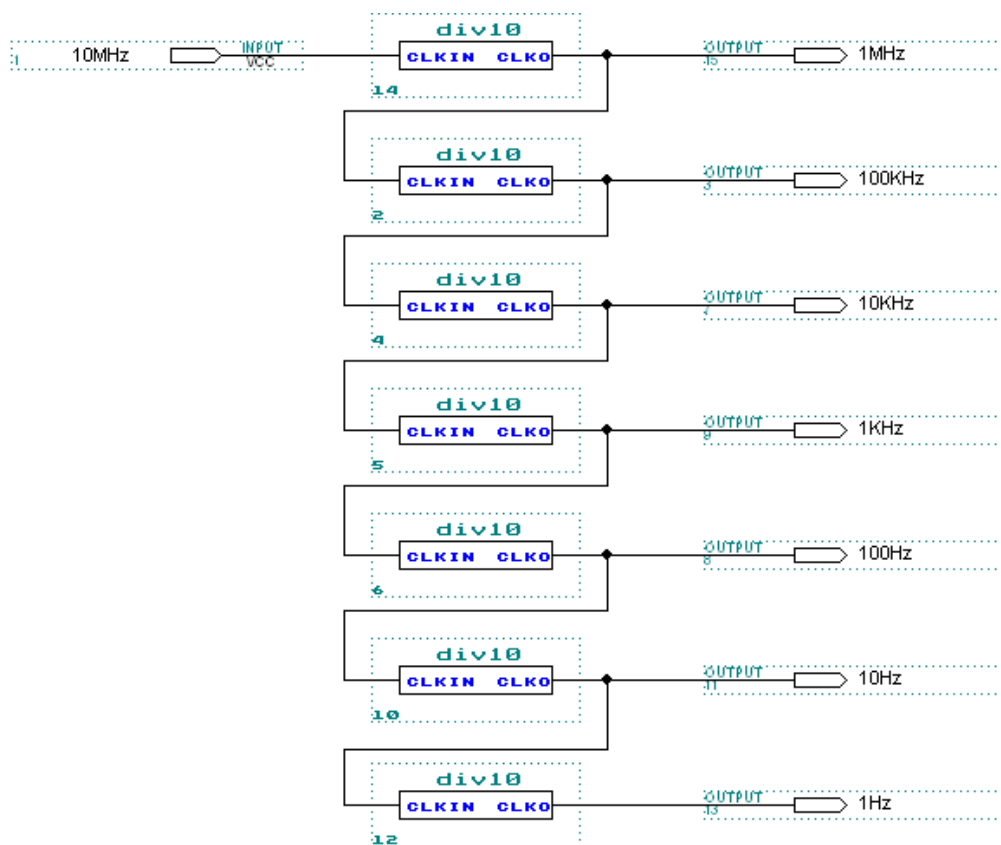1. 頻率產生器

數位邏輯實驗器內部有 10MHz 石英振盪器，我們可以先做個除以 10 倍頻的電路，然後將 10MHz 頻率值連續除以 10 倍頻，使用電路符號表，連接各電路，就可以產生下列各種頻率值產生電路，如圖(一)所示。



圖(一)：頻率產生器電路

2. 除以 2 倍頻的除頻電路

步驟(一)：建立真值表，如表格(二)所示。

表(二)：真值表

目前狀態(Y1)	下一個狀態(Y11)	輸出(Q1)
0	1	0
1	0	1

步驟(二)：由上面的真值表中導出下面的 T-FF 激勵表與輸出布林代數。

表(三)：T-FF 激勵表與輸出布林代數


目前狀態(Y1)	下一個狀態(Y11)	T-FF(T)	輸出(Q1)
0	1	1	0
1	0	1	1

由上可知：

$T=1$


$Q1=Y1$

步驟(三)：使用 Maxplus2 的圖形編輯器，完成上述電路的電路圖輸入。

 


圖(二)：除以 2 倍頻的除頻電路

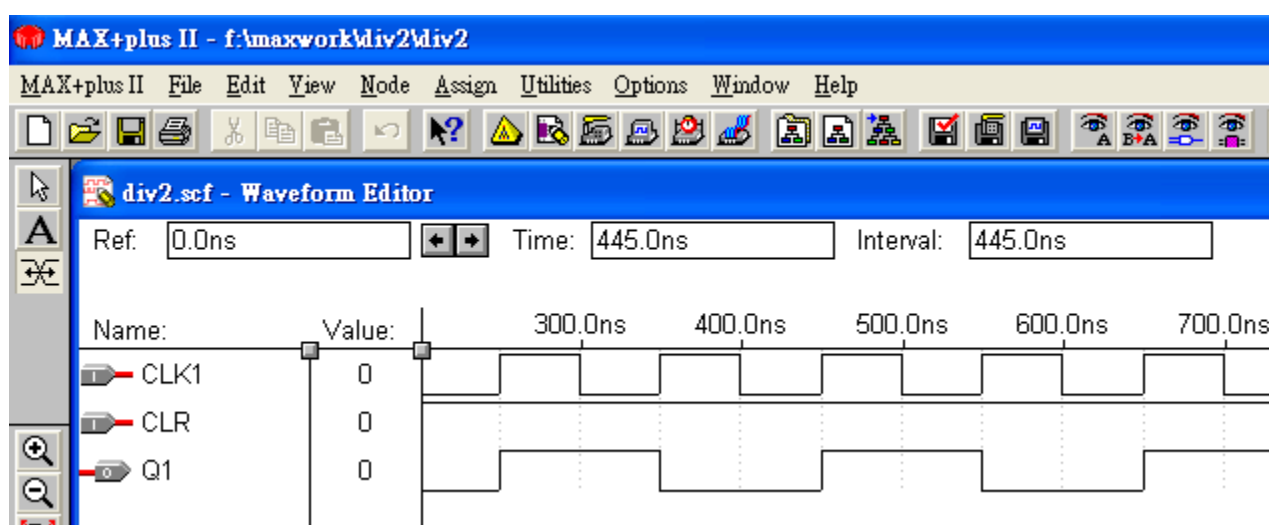步驟(四)：使用 Maxplus2 完成該電路的功能模擬，並檢視功能是否合乎電路規格。若符合規格，則可以進行下一個步驟，否則回到前步驟(一)逐步往下重新檢視錯誤的原因。




圖(三)：除以 2 倍頻的除頻電路功能模擬

 檢視上述功能模擬結果，Q1 脈波的起始週期錯誤，這錯誤源因事 T-FF CLK 時脈輸入造成的，T-FF 時脈為正緣觸發模式，可以修正上述電路圖，如圖(四)




圖(四)：除以 2 倍頻的除頻電路修正電路

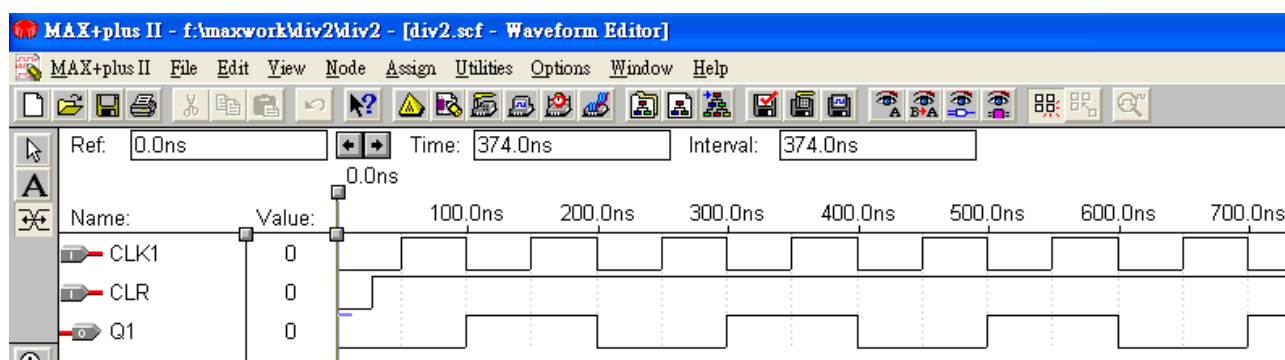

圖(五)：除以 2 倍頻除頻電路(修正電路)功能模擬

 步驟(五)：請以 File→Creat Default Symbol 產生除以 2 倍頻除頻電路的內定電路符號以提供上層電路使用。



圖(六)：除以 2 倍頻除頻電路內定電路符號

3.除以 10 倍頻除頻電路

由上可知，第一個要製作的電路就是除以 10 倍頻除頻電路，其規格如下：

- 使用 T-FF 元件。
- 輸出要求 duty cycle=50%。
- 具備 CLR 按鍵，用來清除系統數值。

步驟(一)：建立真值表，如表格(四)所示。

表格(四)：除以 10 倍頻除頻電路真值表

目前狀態(Y3Y2Y1Y0)	下一個狀態 (Y3'Y2'Y1'Y0')	輸出(Z)
0000	0001	0
0001	0010	0
0010	0011	0
0011	0100	0
0100	0101	0
0101	0110	1
0110	0111	1
0111	1000	1
1000	1001	1
1001	0000	1

步驟(二)：由上面的真值表中導出下面的 T-FF 激勵表與輸出布林代數。

表(五)：T-FF 激勵表、卡諾圖與輸入、輸出布林代數

目前狀態 (Y3Y2Y1Y0)	下一個狀態 (Y3'Y2'Y1'Y0')	T-FF (T3T2T1T0)	輸出(Z)	輸出(Z')	T-FF
0000	0001	0001	0	0	0
0001	0010	0011	0	0	0
0010	0011	0001	0	0	0
0011	0100	0111	0	0	0
0100	0101	0001	0	1	1
0101	0110	0011	1	1	0
0110	0111	0001	1	1	0
0111	1000	1111	1	1	0
1000	1001	0001	1	1	0
1001	0000	1001	1	0	1

■完成卡諾圖、輸入方程式及輸出方程式

a. $T3 = Y3'Y2Y1Y0 + Y3Y2'Y1'Y0$

Y1Y0 Y3Y2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

b. $T2 = Y3'Y1Y0$

Y1Y0 Y3Y2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

c. $T1 = Y3'Y0$

Y1Y0 Y3Y2	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

d. $T0 = Y3' + Y2'Y1'$

Y1Y0 Y3Y2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

e.輸出方程式


$$Z = Y3'Y2Y1'Y0' + Y3Y2'Y1'Y0$$

Y1Y0 Y3Y2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X


步驟(三)：使用 Maxplus2 的圖形編輯器，完成上述電路的電路圖輸入。

步驟(四)：使用 Maxplus2 完成該電路的功能模擬，並檢視功能是否合乎電路規格。若符合規格，則可以進行下一個步驟，否則回到前步驟(一)逐步往下重新檢視錯誤的原因。

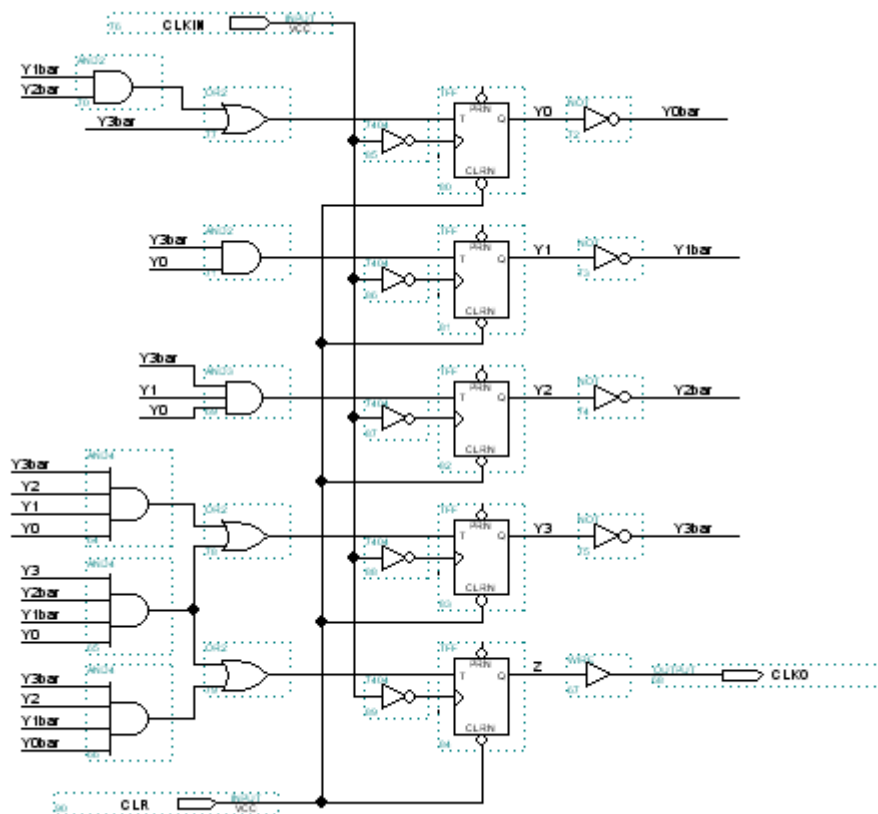
步驟(五)：請以 File→Creat Default Symbol 產生除以 10 倍頻的除頻電路內定電路符號以提供上層電路使用。



圖(七)：除以 10 倍頻的除頻電路

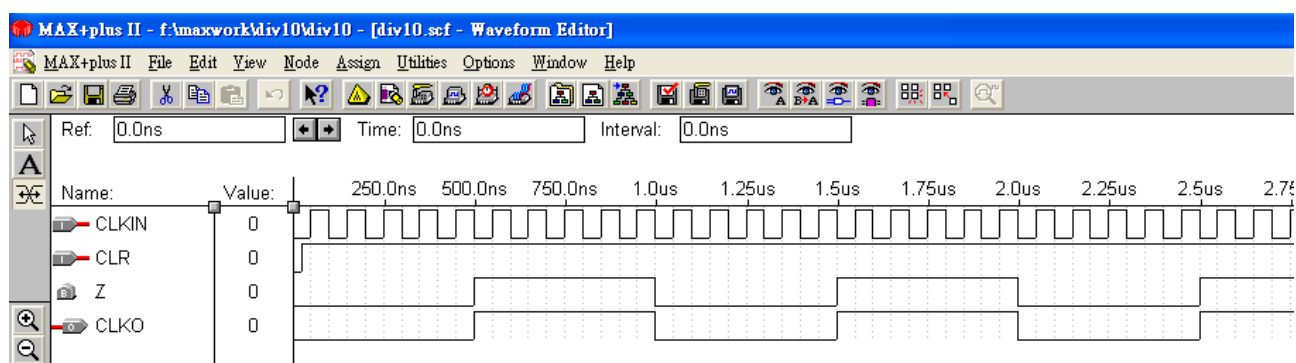

圖(八)：除以 10 倍頻除頻電路的功能模擬

 


圖(九)：除以 10 倍頻的除頻電路內定電路符號

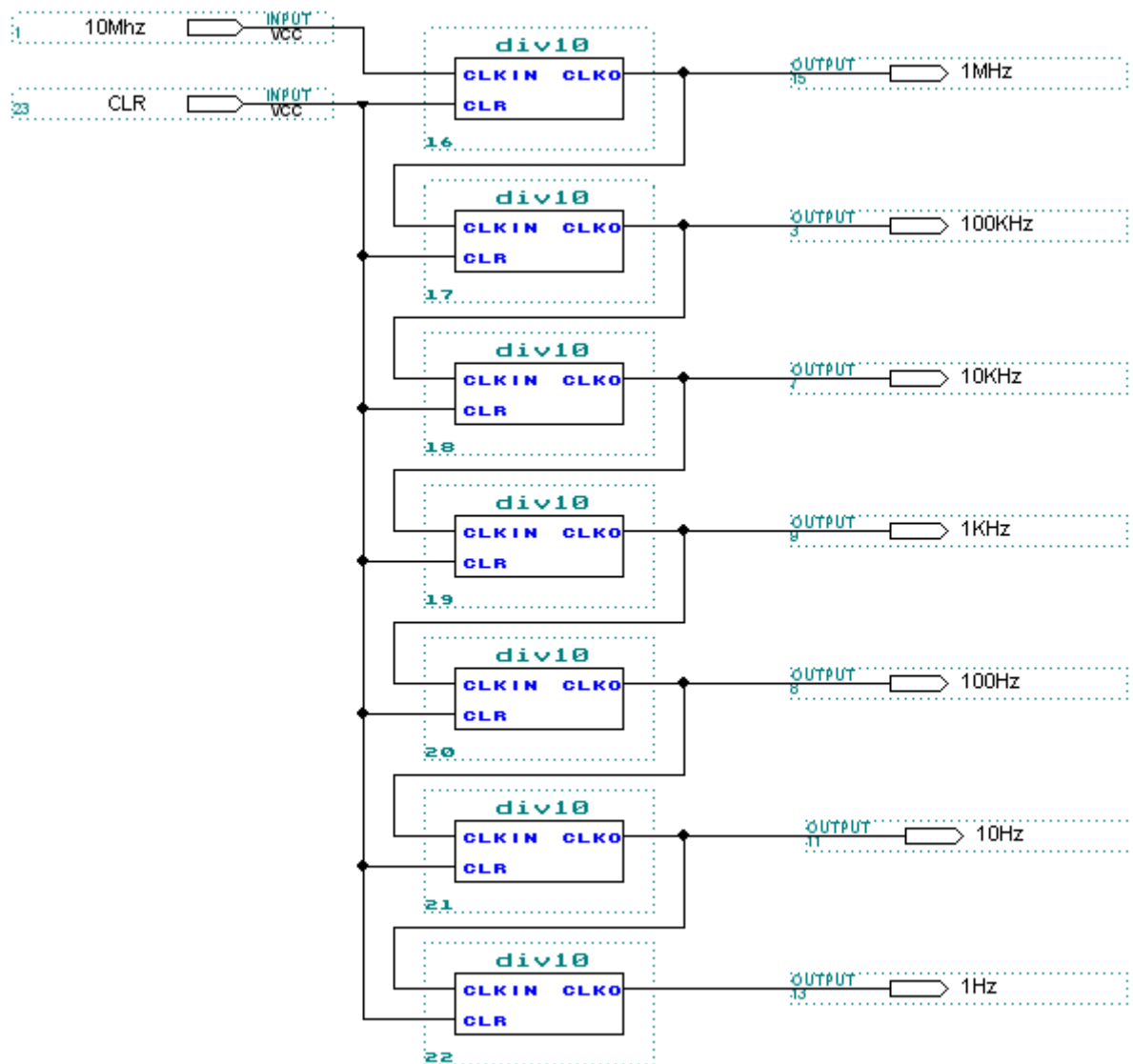4. 頻率產生器

將除以 10 倍頻的除頻電路的內定電路符號作為一個電路方塊使用，連接數個除頻電路，如圖(十)所示，此為含有清除輸入的頻率產生器電路。此電路在執行電路模擬時，因為週期時間很短(10MHz, $T=0.1\mu s$)，若設定跑的時間過久的話

(2sec)，會產生過大的模擬資料，這常常會造成電腦主機無法負荷，導致程式當掉，解決的方法就是設定執行時間不要太久或是檢驗 1KHz 的輸出結果就好了。



圖

圖(十)：頻率產生器電路

5.除以 50 倍頻的除頻電路

步驟(一)：建立真值表。0、1、2、3、4、...、49 共有 50 個狀態，所以需要 6 個位元來表示狀態值，如表格(六)所示。

表格(六)：除以 50 倍頻的除頻電路真值表

目前狀態(Y5~Y0)	下一個狀態(Y5'~Y0')	輸出(Z)
000000	000001	0
000001	000010	0
000010	000011	0

目前狀態(Y5~Y0)	下一個狀態(Y5'~Y0')	輸出(Z)
000011	000100	0
000100	000101	0
.....
011000	011001	0
011001	011010	1
.....
101111	110000	1
110000	110001	1
110001	000000	1

步驟(二)：由上面的真值表中導出下面的 T-FF 激勵表與輸出布林代數。

表(七)：T-FF 激勵表、卡諾圖與輸入、輸出布林代數

項次	目前狀態 (Y5~Y0)	下一個狀態 (Y5'~Y0')	T-FF (T5~T0)	輸出(Z)	輸出(Z')	T-FF
0	000000	000001	000001	0	0	0
1	000001	000010	000011	0	0	0
2	000010	000011	000001	0	0	0
3	000011	000100	000111	0	0	0
4	000100	000101	000001	0	0	0
5	000101	000110	000011	0	0	0
6	000110	000111	000001	0	0	0
7	000111	001000	001111	0	0	0
8	001000	001001	000001	0	0	0
9	001001	001010	000011	0	0	0
10	001010	001011	000001	0	0	0
11	001011	001100	000111	0	0	0
12	001100	001101	000001	0	0	0
13	001101	001110	000011	0	0	0
14	001110	001111	000001	0	0	0
15	001111	010000	011111	0	0	0

項次	目前狀態 (Y5~Y0)	下一個狀態 (Y5'~Y0')	T-FF (T5~T0)	輸出(Z)	輸出(Z')	T-FF
16	010000	010001	000001	0	0	0
17	010001	010010	000011	0	0	0
18	010010	010011	000001	0	0	0
19	010011	010100	000111	0	0	0
20	010100	010101	000001	0	0	0
21	010101	010110	000011	0	0	0
22	010110	010111	000001	0	0	0
23	010111	011000	001111	0	0	0
24	011000	011001	000001	0	1	1
25	011001	011010	000011	1	1	0
26	011010	011011	000001	1	1	0
27	011011	011100	000111	1	1	0
28	011100	011101	000001	1	1	0
29	011101	011110	000011	1	1	0
30	011110	011111	000001	1	1	0
31	011111	100000	111111	1	1	0
32	100000	100001	000001	1	1	0
33	100001	100010	000011	1	1	0
34	100010	100011	000001	1	1	0
35	100011	100100	000111	1	1	0
36	100100	100101	000001	1	1	0
37	100101	100110	000011	1	1	0
38	100110	100111	000001	1	1	0
39	100111	101000	001111	1	1	0
40	101000	101001	000001	1	1	0
41	101001	101010	000011	1	1	0
42	101010	101011	000001	1	1	0
43	101011	101100	000111	1	1	0

項次	目前狀態 (Y5~Y0)	下一個狀態 (Y5'~Y0')	T-FF (T5~T0)	輸出(Z)	輸出(Z')	T-FF
44	101100	101101	000001	1	1	0
45	101101	101110	000011	1	1	0
46	101110	101111	000001	1	1	0
47	101111	110000	011111	1	1	0
48	110000	110001	000001	1	1	0
49	110001	000000	110001	1	0	1

■完成卡諾圖、輸入方程式及輸出方程式

■T0 輸入方程式 $T0 = Y5' + Y5Y4' + Y5Y3'Y2'Y1'$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
01	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
11	00	1	1	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

■ **T1 輸入方程式 $T1=Y5'Y0+Y5Y4'Y0$**

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0
01	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0
11	00	0	0	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

■T2 輸入方程式 $T2=Y5'Y1Y0+Y5Y4'Y1Y0$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0
01	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0
11	00	0	0	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0

■T3 輸入方程式 $T3=Y5'Y2Y1Y0+Y5Y4'Y2Y1Y0$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0
01	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0
11	00	0	0	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

■T4 輸入方程式 $T4=Y5'Y3Y2Y1Y0+Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0+Y5Y4'Y3Y2Y1Y0$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0
01	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0
11	00	0	1	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

■T5 輸入方程式 $T5=Y5'Y4Y3Y2Y1Y0+Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
01	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0
11	00	0	1	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

■ Z 輸出方程式 $Z=Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0+Y5'Y4Y3Y2'Y1'Y0'$

		Y1Y0			
Y5Y4	Y3Y2	00	01	11	10
00	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
01	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0
11	00	0	1	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	X	X
	10	X	X	X	X
10	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

■ 上述輸入與輸出方程式

$$T0=Y5'+Y5Y4'+Y5Y3'Y2'Y1'$$

$$T1=Y5'Y0+Y5Y4'Y0$$

$$T2=Y5'Y1Y0+Y5Y4'Y1Y0$$

$$T3=Y5'Y2Y1Y0+Y5Y4'Y2Y1Y0$$

$$T4=Y5'Y3Y2Y1Y0+Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0+Y5Y4'Y3Y2Y1Y0$$

$$T5=Y5'Y4Y3Y2Y1Y0+Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0$$

$$Z=Y5Y4Y3'Y2'Y1'Y0+Y5'Y4Y3Y2'Y1'Y0'$$


步驟(三)：使用 Maxplus2 的圖形編輯器，完成上述電路的電路圖輸入。

步驟(四)：使用 Maxplus2 完成該電路的功能模擬，並檢視功能是否合乎電路規格。若符合規格，則可以進行下一個步驟，否則回到前步驟(一)逐步往下重新檢



div50 - [div50.scf - Waveform Editor]




 

圖(十三)：除以 50 倍頻的除頻電路內定電路符號

 6.10 進位、60 進位與 12 進位計數電路

10 進位計數電路與前面除以 10 倍頻的除頻電路類似。六十進位計數器與十二進位計數器是由個位數計數與十位數計數等兩部分所構成。六十進位計數器其中個位數採用為 10 進位計數電路，十位數採用[000~101]的計數器序向電路。十二進位計數器是分成兩位數，狀態表由[00000]、[00001]、.....、[01001]、[10001]、[10010]、[00000]等組成。提供上述三計數電路的內定電路符號，提供給各位同學參考。




圖(十四)：上述三計數電路的內定電路符號

 7.掃描顯示界面電路

這個電路負責選取資料，並經七段顯示器解碼後，將數值顯示在適當的七段顯示器上。這電路結構需要掃描訊號產生器電路、資料選取電路與七段顯示器解碼電路等三個電路，實驗器使用一個 74138 來提供 c5~c0(參閱電路圖)的掃描訊號。為使得 74138 能夠產生供 c5~c0 的掃描訊號，我們需要給 74138 三條訊號[abc]，才能啟動 74138。下列圖(十五)為 74138 的腳位及真值表。由真值表

可以得知，當 $G1=H$ ， $G2A=G2B=L$ 時， $[CBA]$ 依序由 $000\sim111$ 就可以產生掃描訊號。由上述說明得到掃描顯示界面電路變成由 mod8 計數電路(產生 74138 所需要的 a,b,c 訊號)，資料選取電路與七段顯示器解碼電路等三個電路所組成。




Function Tables
DM74LS138

Inputs					Outputs							
Enable		Select										
G1	G2 (Note 1)	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

Note 1: $G2 = G2A + G2B$

圖(十五)：74138IC 接腳及真值表

共陰極七段顯示器

 

(a). 七段顯示器

代號	a	b	c	d	e	f	g	dp
裝置	七段顯示器							
腳位	AB7	AA7	AB6	AB5	AA9	Y9	AB8	AA8

(b). 共陰極七段顯示器接腳配置

代號	DE1	DE2	DE3					
裝置	74138							
腳位	AA12	AB11	AB10					


(c). 74138 控制接腳配置

圖(十六)：共陰極七段顯示器及實驗器接腳配置


其中 DE1、DE2 及 DE3 為 3-8 解碼器(74138)之輸入端，其輸出端 Y0~Y5 為 C1~C6。

C1~C6 分別為 6 個顯示器的陰極共點端。

DE3 DE2 DE1	000	001	010	011	100	101
	C1	C2	C3	C4	C5	C6

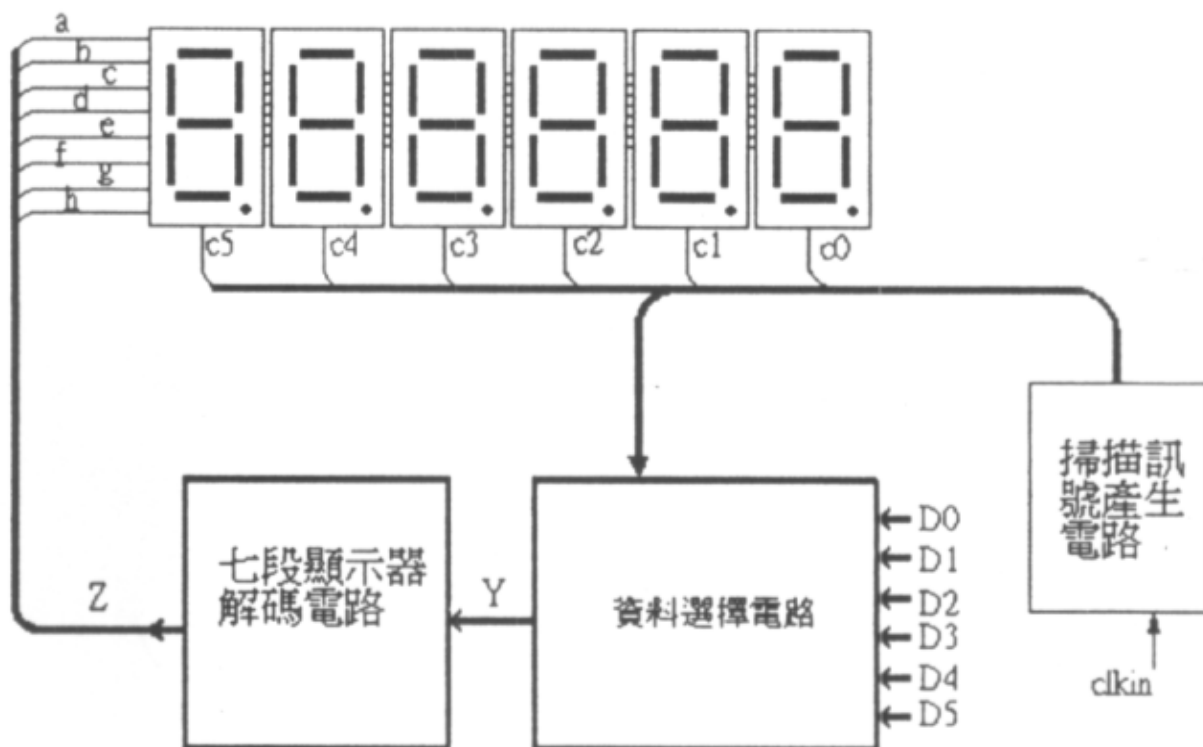

圖(十七)：掃描顯示界面電路(原圖)

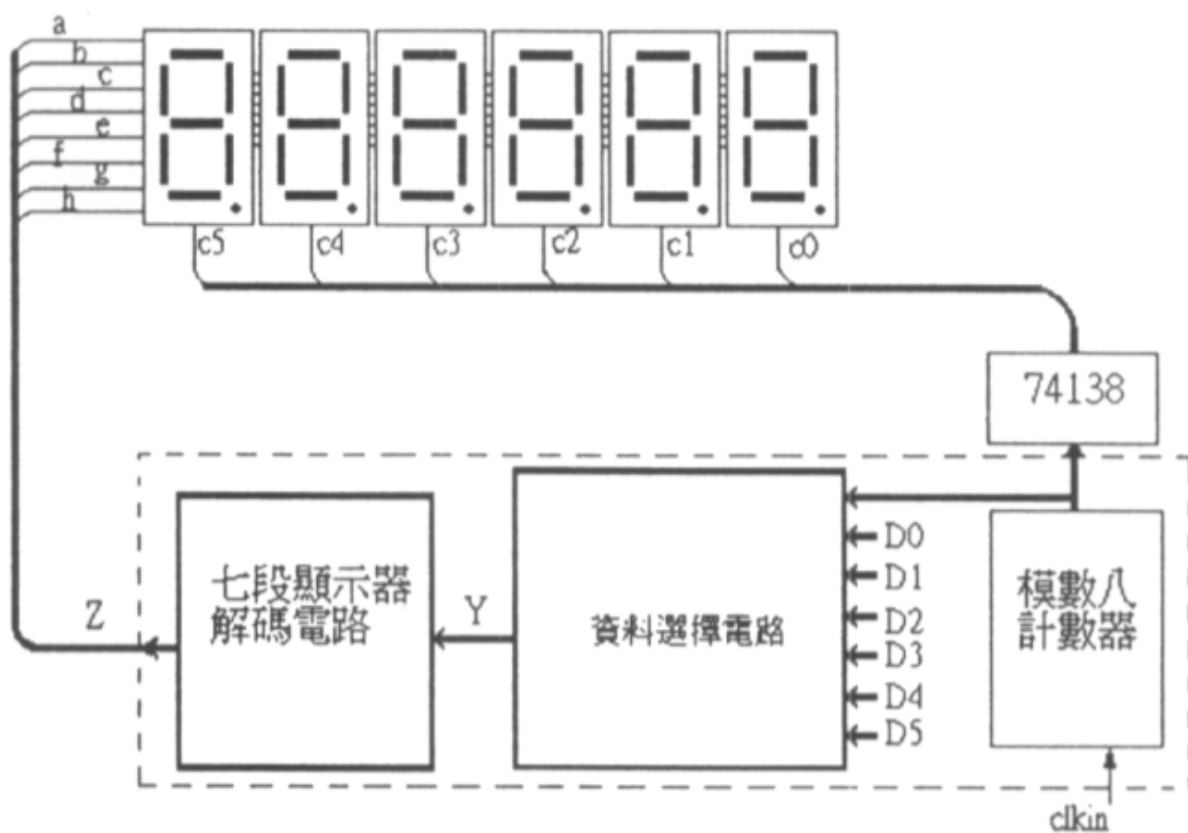


圖(十八)：掃描顯示界面電路(修正)


a.mod8 計數器

有一個計數器其初值為 000(0)，當時脈的正緣進入時此計數器的計數值變成 001(1)。若計數時脈繼續輸入時，計數器依序變成 010(2) → 011(3) → 100(4) → 101(5) → 110(6) → 111(7) → 000(0).....一直循環下去。

 
如果有上述電路規格，則稱此電路為『mod8』計數器。其設計電路程序如同循序計數電路，下列為其電路圖、模擬結果及內定電路符號。



圖(十九)：mod8 計數器

 

圖(二十)：mod8 計數器模擬結果

 

圖(二十一)：mod8 計數器的內定電路符號






b.BCD 對七段顯示器解碼器的設計與模擬

七段顯示器已經在上學期使用過了。下列是學習如何在 Maxplus2 中使用此元件及電路接法。

①. 建立真值表：下列表格是建立七段顯示器數值 0~9 解碼器的真值表。

表(八)：七段顯示器數值 0~9 解碼器的真值表

輸入	輸出(共陽極)	輸出(共陰極)
D3~D0	hgfedcba	hgfedcba
0000	11000000	00111111
0001	11111001	00000110
0010	10100100	01011011
0011	10110000	01001111
0100	10011001	01100110
0101	10010010	01101101
0110	10000010	01111101
0111	11111000	00000111
1000	10000000	01111111
1001	10010000	01101111

     

共陽碼：11000000B

11111001B

10100100B

10110000B

10011001B






共陰碼：00111111B

00000110B

01011011B

01001111B

01100110B

     

共陽碼：10010010B

10000010B

11111000B

10000000B

10010000B

共陰碼：01101101B

01111101B

00000111B

01111111B

01101111B

圖(二十二)：數值 0 至 9 的七段顯示器碼

②.由表格(八)的真值表中導出下列各輸出的卡諾圖

(1).輸出 a 的卡諾圖

a		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	1	0	0
	01	1	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(2).輸出 b 的卡諾圖

b		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(3).輸出 c 的卡諾圖

c		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(4).輸出 d 的卡諾圖

d		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	1	0	0
	01	1	0	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(5).輸出 e 的卡諾圖

e		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	1	1	0
	01	1	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	1	0	0

(6).輸出 f 的卡諾圖

f		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	0	1	1	1
	01	0	0	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(7).輸出 g 的卡諾圖

g		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	1	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

(8).輸出 h 的卡諾圖

h		D1D0			
		00	01	11	10
D3D2	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

$$a = D3'D2D1'D0' + D3'D2'D1'D0$$

$$b = D3'D2D1'D0 + D3'D2D1D0'$$

$$c = D3'D2'D1D0'$$

$$d = D3'D2'D1'D0 + D3'D2D1'D0' + D3'D2D1D0$$

$$e = D3'D0 + D2'D1'D0 + D3'D2D1'$$

$$f = D3'D2'D0 + D3'D2'D1 + D3'D1D0$$

$$g = D3'D2'D1' + D3'D2D1D0$$


$$dp = H$$

上述各布林代數式為共陽極七段顯示器，圖(二十三)為共陰極七段顯示器的電路圖，在原電路輸出前加上 NOT。電路圖上加上 74138_DE3、74138_DE2 與 74138_DE1 三條輸出訊號線，這是驅動 74138(3 對 8 解碼器)的訊號。藉此來選取那一個 Y 輸出低電位。Y0~Y5 分別接至 6 個七段顯示器的共陰極(c5~c0)。因此，若是 Y1 輸出低電位(也就是 74138_DE[3..1]的輸入是『001』)，將導致 a、


b、c...、dp 的資料顯示在第二個七段顯示器上。

表(九)：實驗儀器晶片的腳位配置

訊號線名稱	晶片腳位	訊號線名稱	晶片腳位
D0	AA15	a	AB7
D1	AB14	b	AA7
D2	AB18	c	AB6
D3	AA18	d	AB5
74138_DE1	AA12	e	AAP
74138_DE2	AB11	f	Y9
74138_DE3	AB10	g	AB8
		dp	AA8

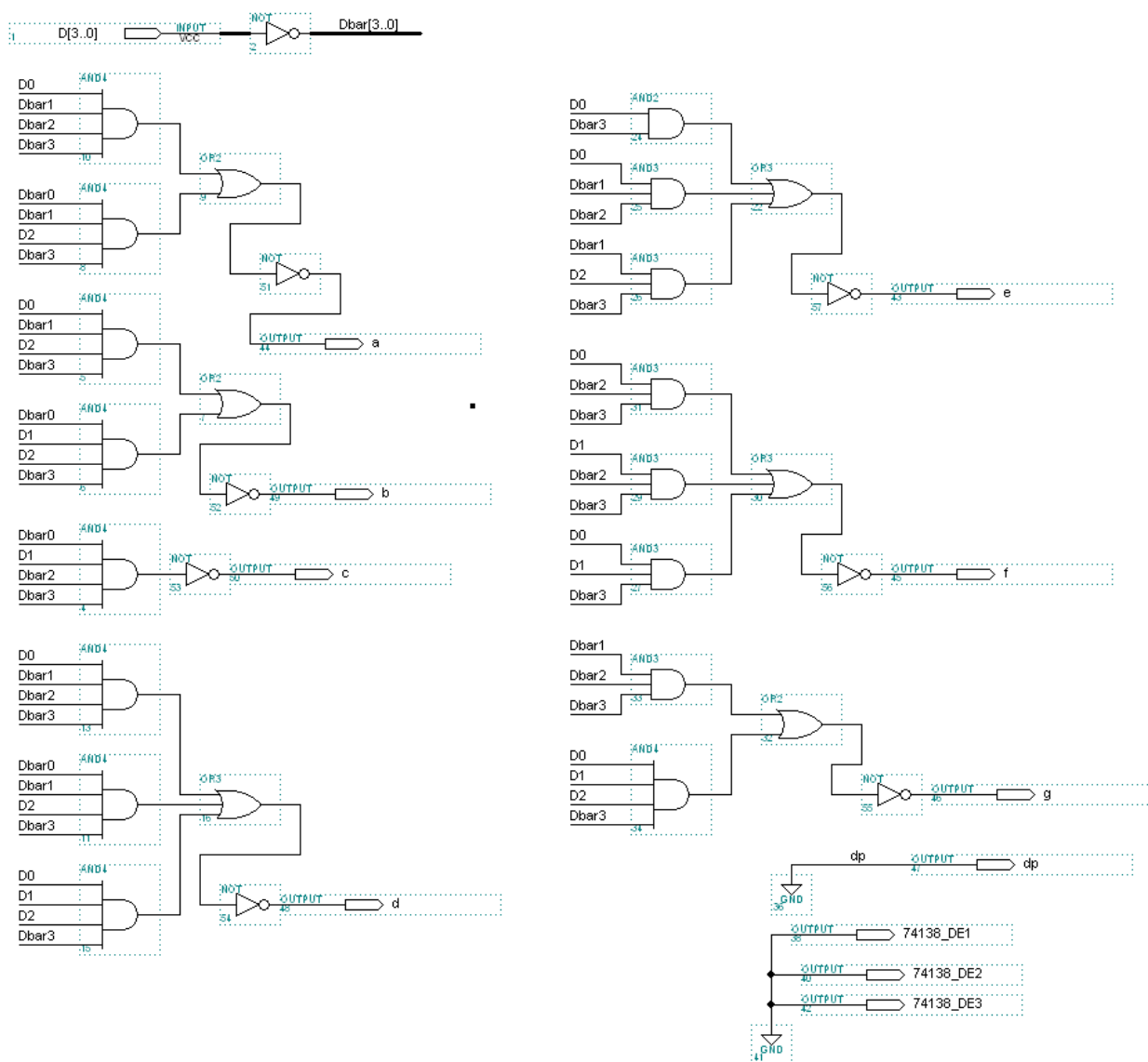

圖(二十三)：解碼器電路

 

圖(二十四)：解碼器電路的內定電路符號

c. 資料選取電路

資料選取電路可使用 8 對 1 多工器的設計，如下列所示：

①. 下列表格為多工器的真值表。


表(十)：多工器的真值表

輸 入	輸 出
S2S1S0	Y
000	D0
001	D1
010	D2
011	D3
100	D4
101	D5
110	D6
111	D7


②. 輸出 Y 的布林代數式：

$$Y = S_2'S_1'S_0'D_0 + S_2'S_1'S_0D_1 + S_2'S_1S_0'D_2 + S_2'S_1S_0D_3 + S_2S_1'S_0'D_4 + S_2S_1'S_0D_5 + S_2S_1S_0'D_6 + S_2S_1S_0D_7$$

③.多工器電路

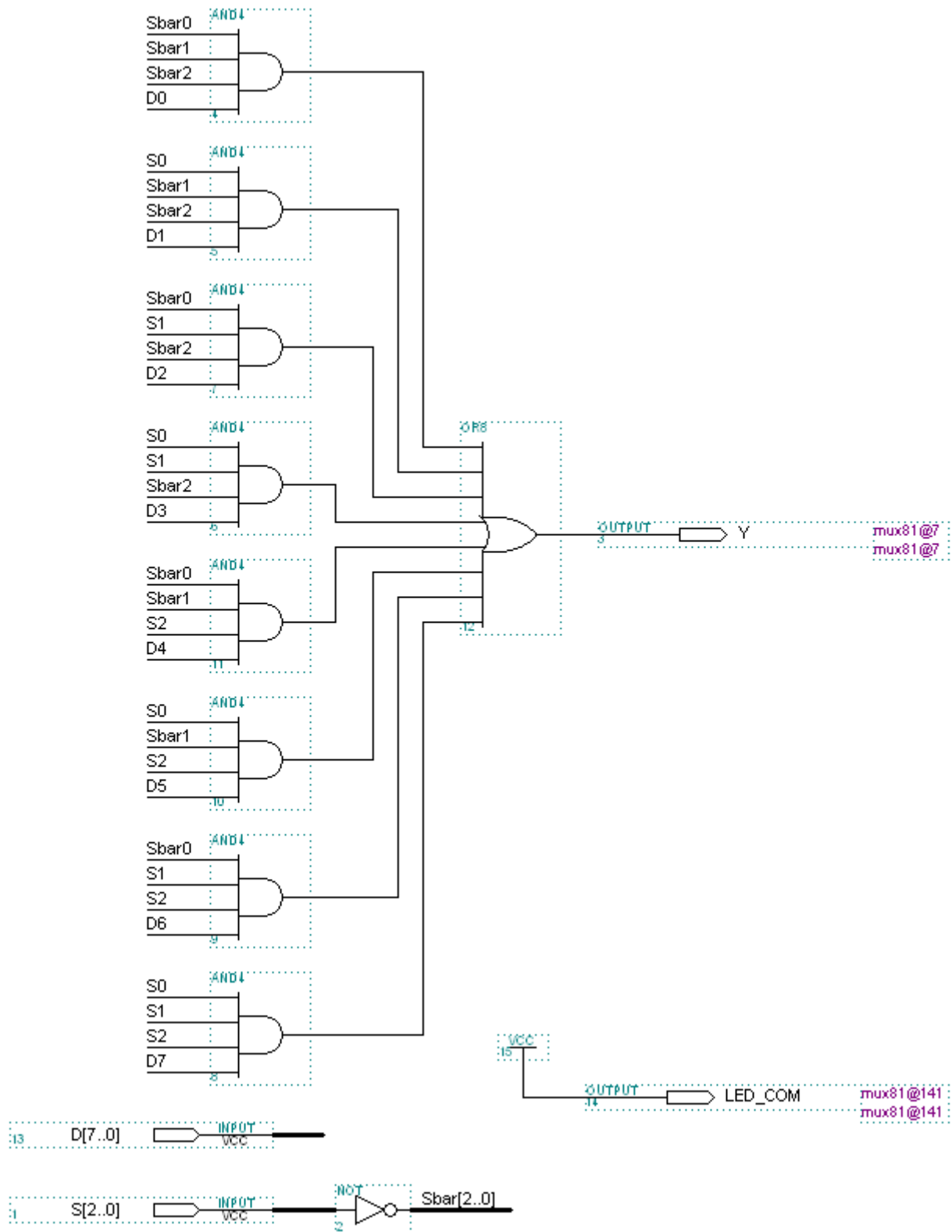

圖(二十五)：多工器電路

 


圖(二十六)：多工器電路模擬結果

d. 資料選取電路

①.資料選取電路圖


見下圖(二十九)。

②.資料選取電路模擬結果

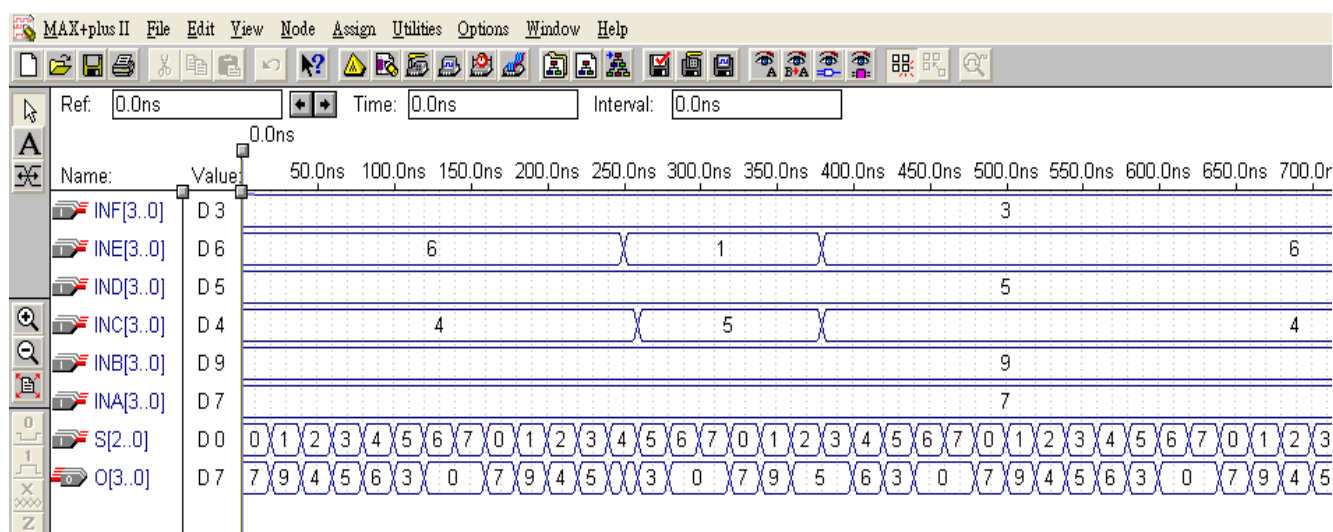


圖(二十七)：資料選取電路模擬結果

③.資料選取電路的內定電路符號

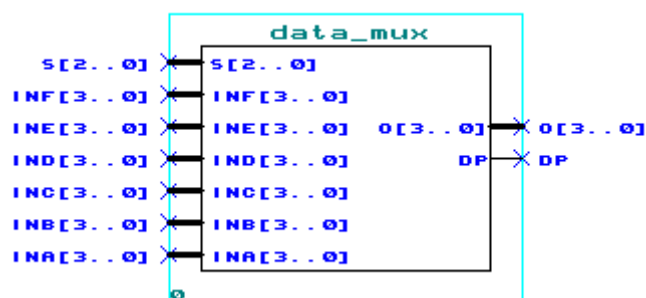


圖(二十八)：資料選取電路的內定電路符號

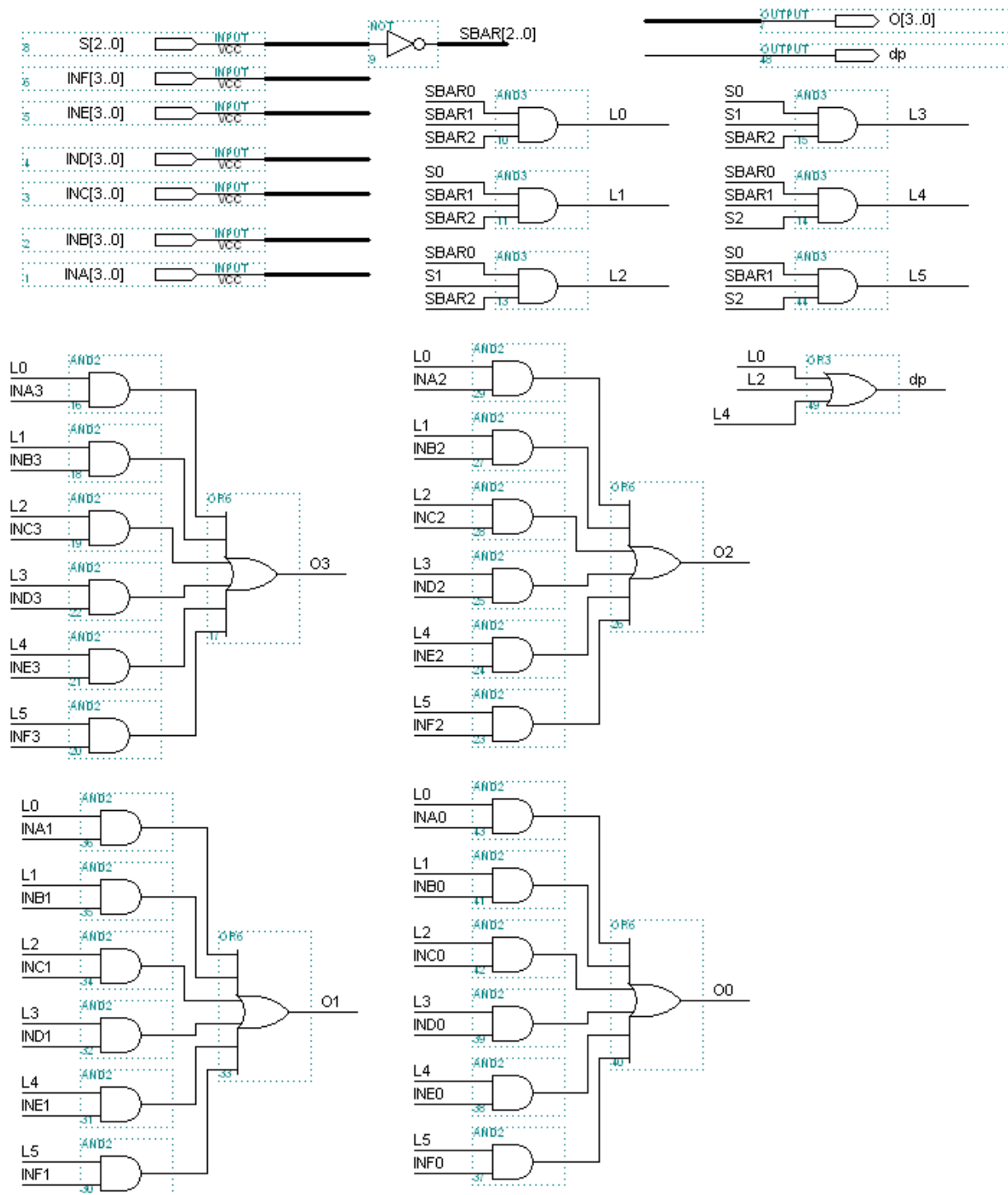


圖(二十九)：資料選取電路

e 掃描顯示界面電路

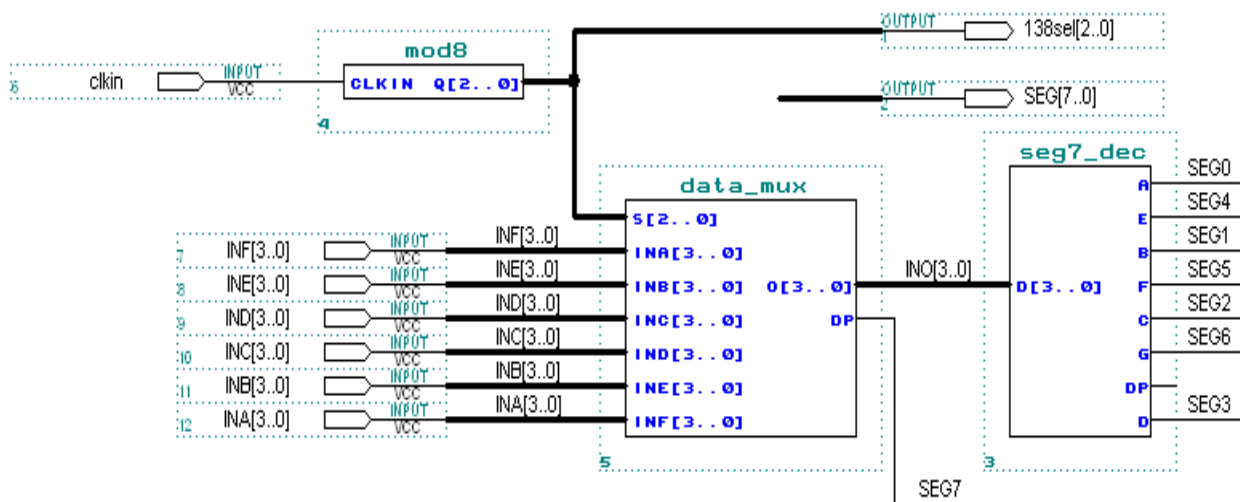
有了 mod8 計數電路、資料選取電路與七段顯示器解碼電路等三個電路就可以組成掃描顯示界面電路，如圖(三十)所示，並輸出模擬結果及內定電路符號。



圖(三十)：掃描顯示界面電路

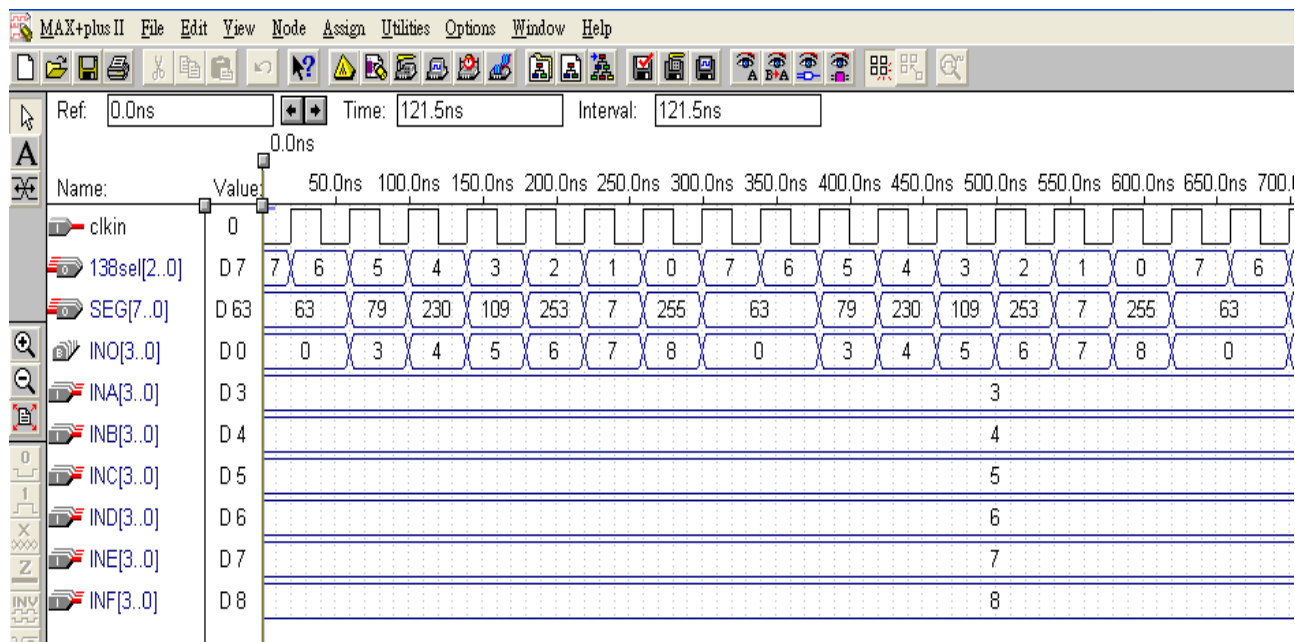

圖(三十一)：掃描顯示界面電路模擬結果

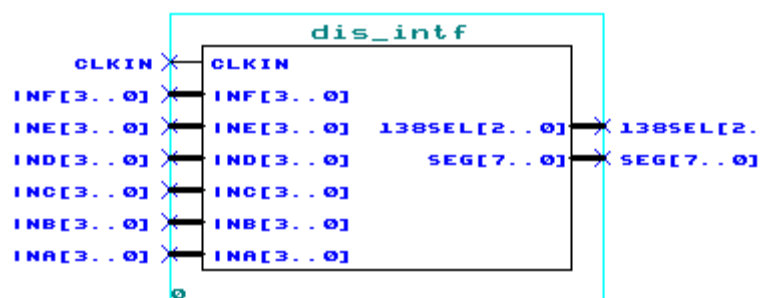

圖(三十二)：掃描顯示界面電路的內定電路符號

- 35 -

⑪.mod8

⑫.seg7dec

2.下列項目使用 Quartus 軟體，參閱 LP-2900 使用手冊，完成實驗腳位配置表格內容，見下列表格(12-1)，使用 Altera Cyclone VE 的晶片，型號為 5CEFA2F23C8，附上 Layout 腳位配置圖。

a.請附上編譯合成後結果，參閱使用手冊(P.23)。

b.完成檔案燒錄結果，參閱使用手冊(P.25)。

3.晶片腳位配置請參閱使用手冊(P.27)共陰極七段顯示器、振盪器及其他開關。

表格(12-1)：實驗結果—數位邏輯實驗器輸入設定

訊號線名稱	晶片腳位	訊號線名稱	晶片腳位
10MHz		SEG6	
Start/stop		SEG5	
CLR		SEG4	
138sel0		SEG3	
138sel1		SEG2	
138sel2		SEG1	
SEG 7		SEG0	

六、實驗問題與討論

1.如果要設計成 24 小時顯示時鐘，該如何修改實驗電路圖？

七、撰寫實驗結論與心得

八、實驗綜合評論

1.實驗測試說明、實驗補充資料及老師上課原理說明，是否有需要改善之處。

2.實驗模擬項目內容，是否有助於個人對實驗電路測試內容的了解。

- 3.實驗測量結果，是否合乎實驗目標及個人的是否清楚瞭解其電路特性。
- 4.就實驗內容的安排，是否合乎相關課程進度。
- 5.就個人實驗進度安排及最後結果，自己的評等是幾分。
- 6.在實驗項目中，最容易的項目有那些，最艱難的項目包含那些項目，並回憶一下，您在此實驗中學到了那些知識與常識。

九、附上實驗進度紀錄(照片檔)

十、附上 FPGA 實驗儀器測試結果照片檔

十一、實驗參考資料來源

[1].蕭如宣著作，“CPLD 邏輯電路設計與實習”，捷太出版社,2002.10.10. P.5-48
~P.5-56,P.7-02~P.7-60,1995.

[2].74138 Data Sheet

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/90/232315_DS.pdf