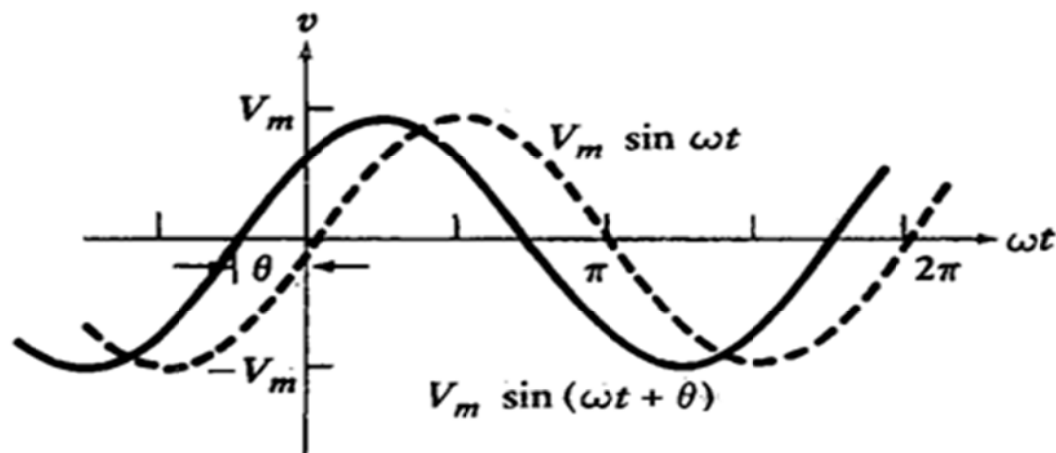


◎有關實驗單元(11)實驗注意事項:


1. 相位關係：正弦波 $V_m \sin(\omega t + \theta)$ 領先 $V_m \sin \omega t$ 之相角為 $\theta(\text{rad})$



2.RC 一階穩態電壓關係。

※說明：高頻頻率範圍衰減。

※說明：注意要計算-3dB 截止頻率。

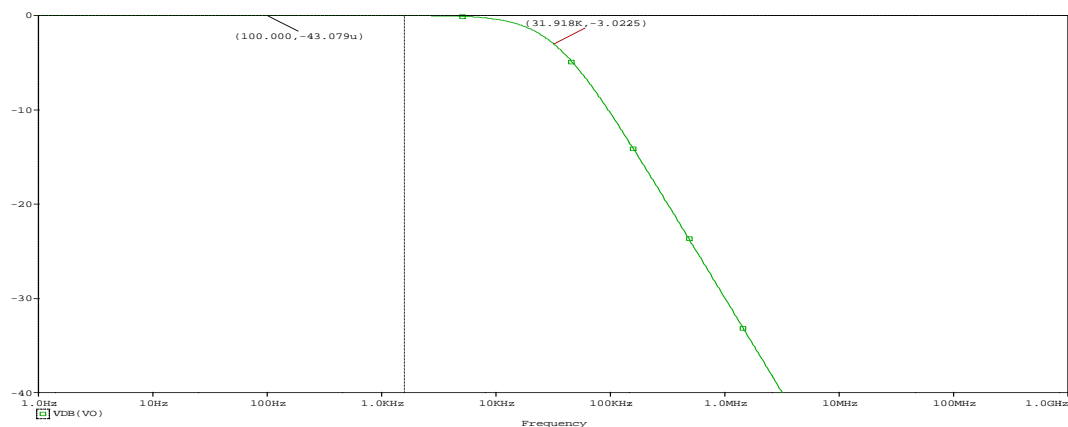

3. RLC 二階串聯諧振電路電壓關係。

※說明：高頻，低頻頻率範圍衰減。

